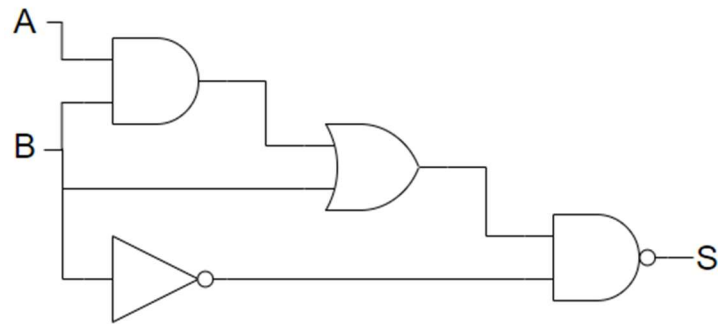


Activitat 1


Unitat 2. Portes lògiques

1. Obté les taules de veritat i les funcions dels següents circuits:

a)



b)

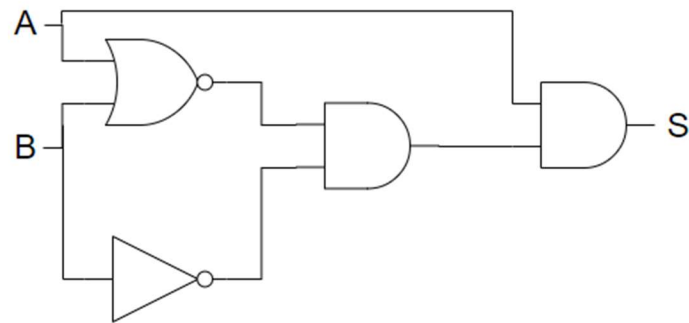

c)

