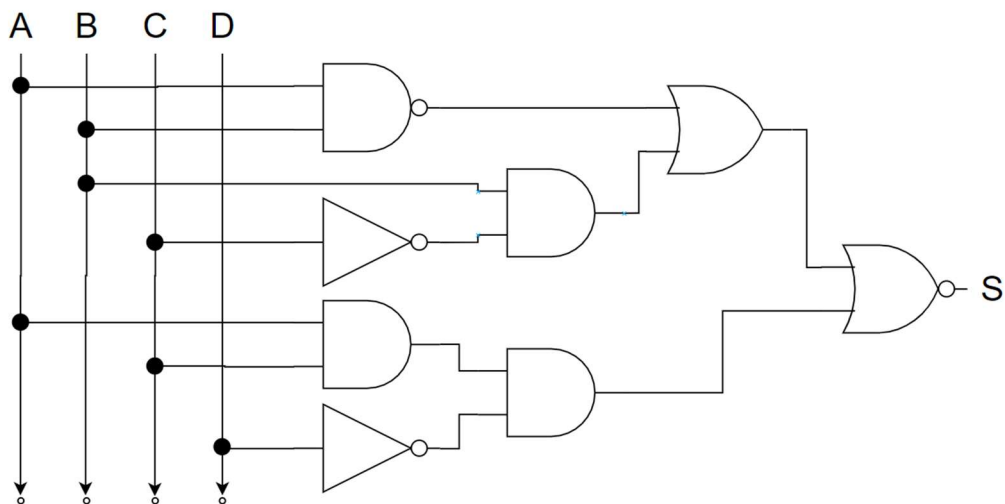


Activitat 2


Unitat 2. Portes lògiques

1. Obté les taules de veritat i les funcions dels següents circuits:


a)




b)

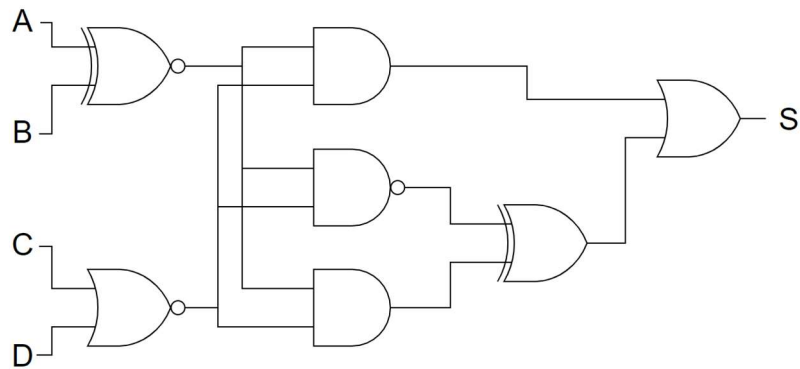

c)

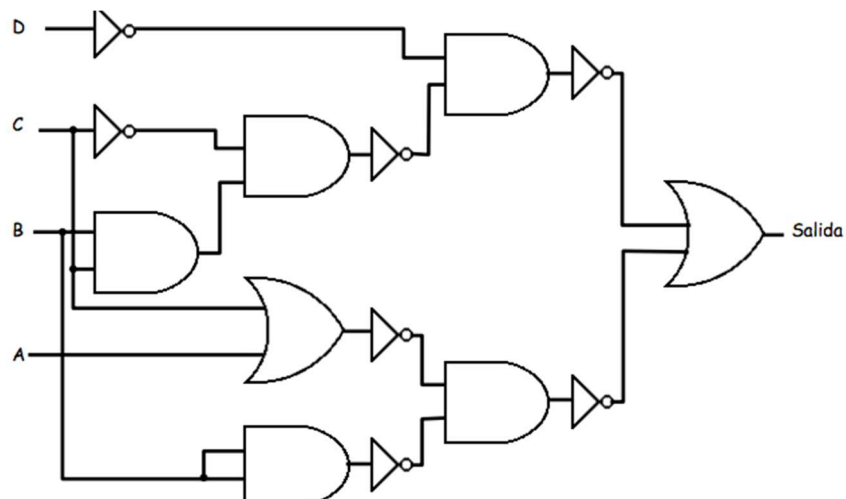

d)

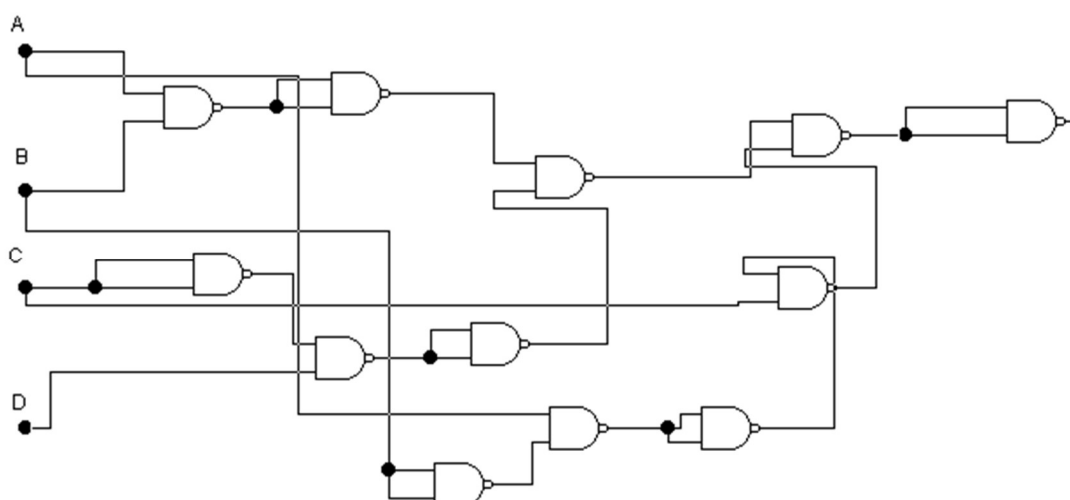

e)

